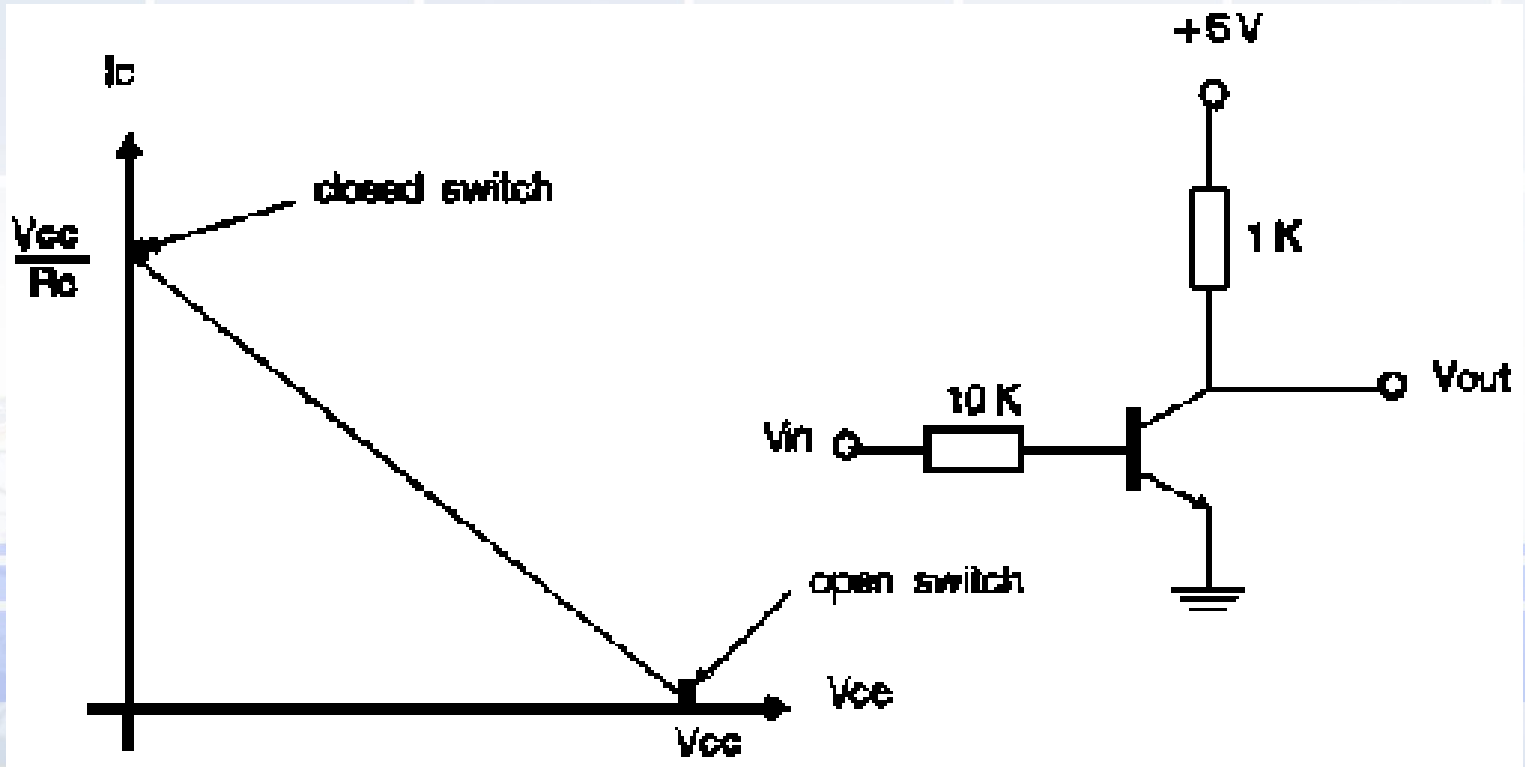



Transistor Saklar


Menerapkan bias basis.
Daerah saturasi dan cut off.



Aplikasi transistor saklar.

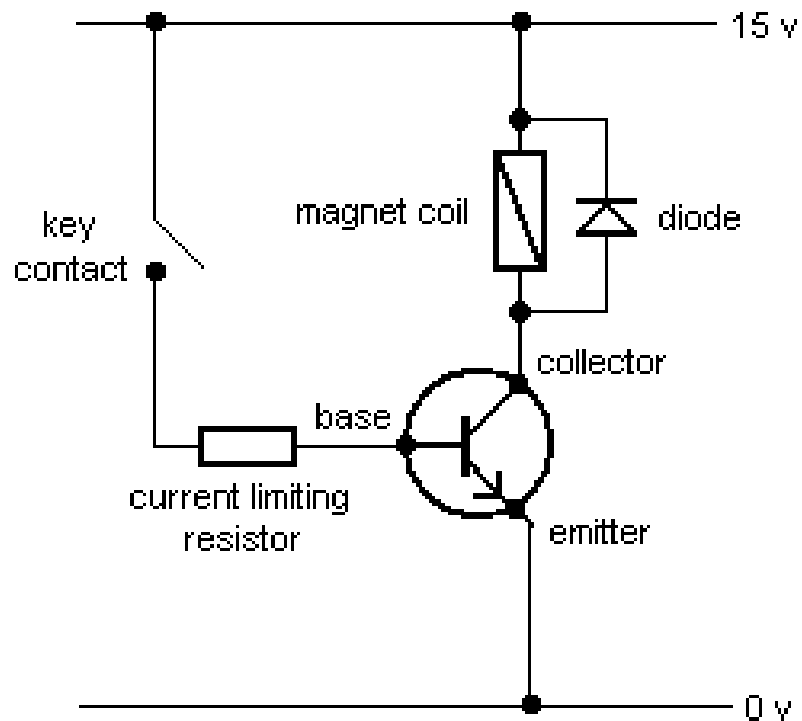Hard saturasi, $V_{BB} = V_{CC}$, 10:1
 V_{BB} dari sumber lain.



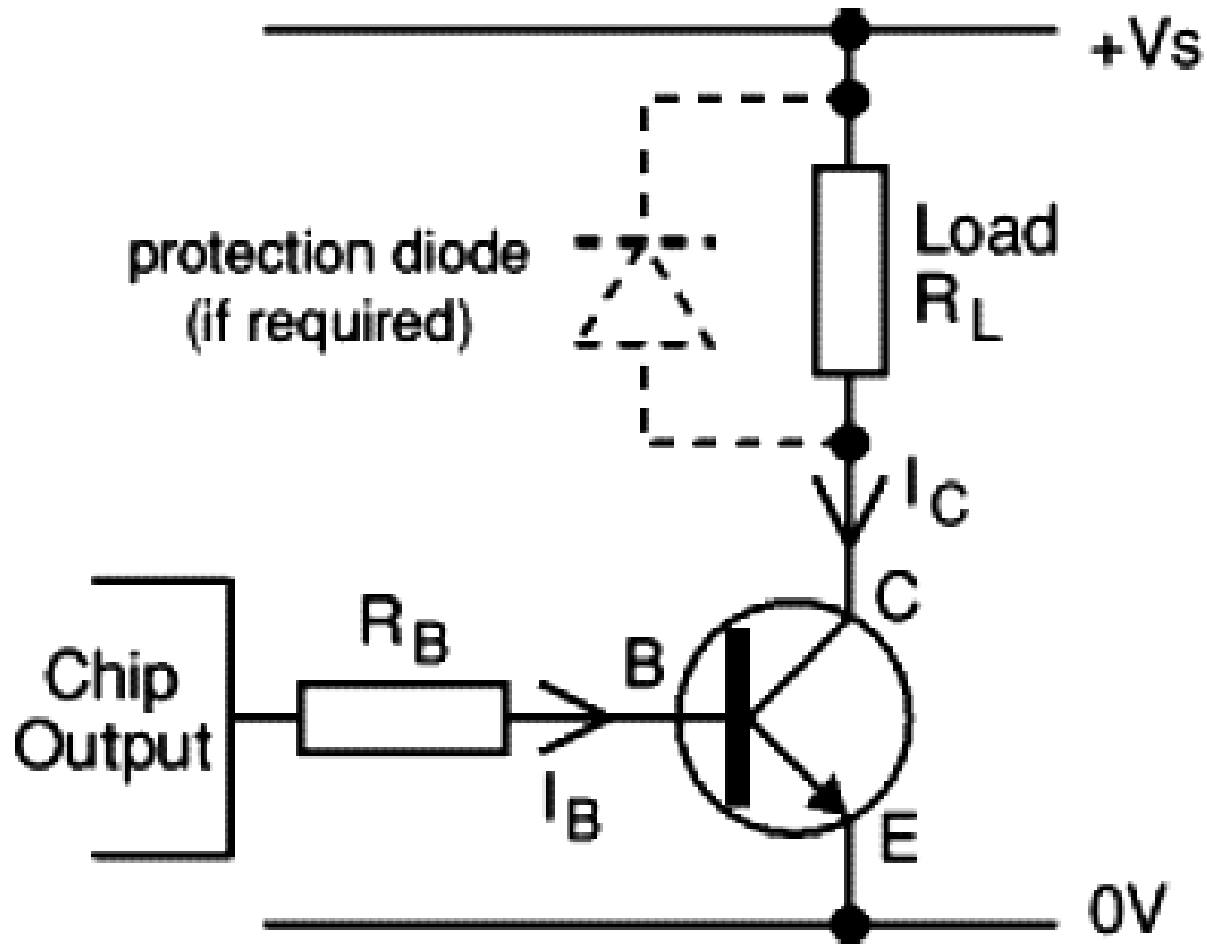

Tahapan perancangan :

- 1. Tentukan resistansi beban kolektor.**
- 2. Hitung arus kolektor.**
- 3. Tentukan transistor.**
- 4. Hitung I_B mengacu H_{FE} transistor.**
- 6. Tentukan R_B .**

Contoh :

Rangkaian digunakan untuk menggerakkan Relay, tegangan relay 12 V

Resistansi 1 k Ω (diukur)

$$I_C = 12 / 1 \text{ k}\Omega = 12 \text{ mA}$$

Dipilih transistor dengan

$$I_C = 100 \text{ mA} , H_{FE} = 50$$


$$I_B = 100 \text{ mA}/50 = 2 \text{ mA}$$


V_{BB} berasal dari sistem digital
dengan output 5 V

$$R_B = 5/2\text{mA} = 2,7 \text{ k}\Omega$$




Contoh aplikasi

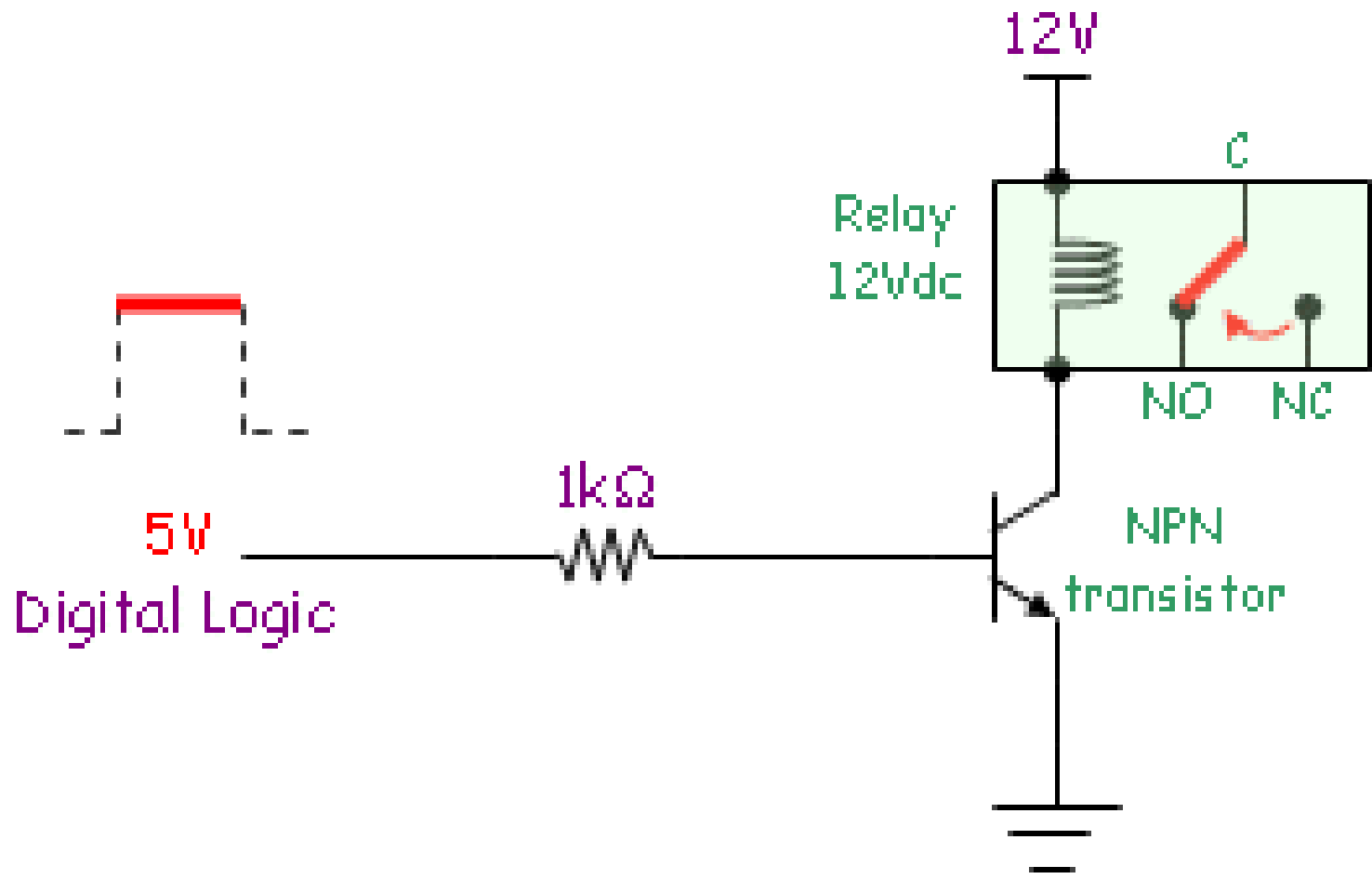

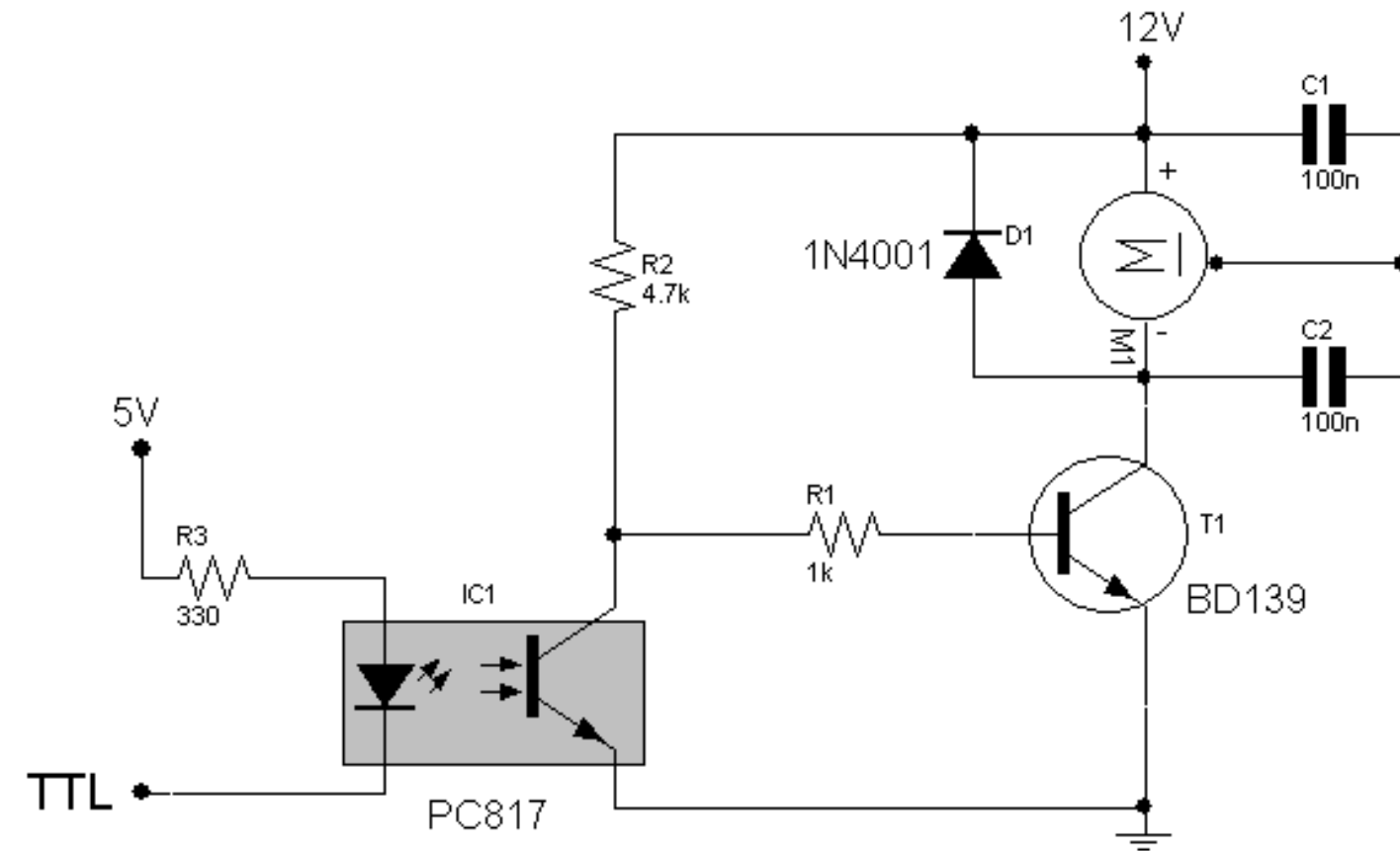

TTL
1=ON
0=OFF

(c)www.CoolCircuit.com

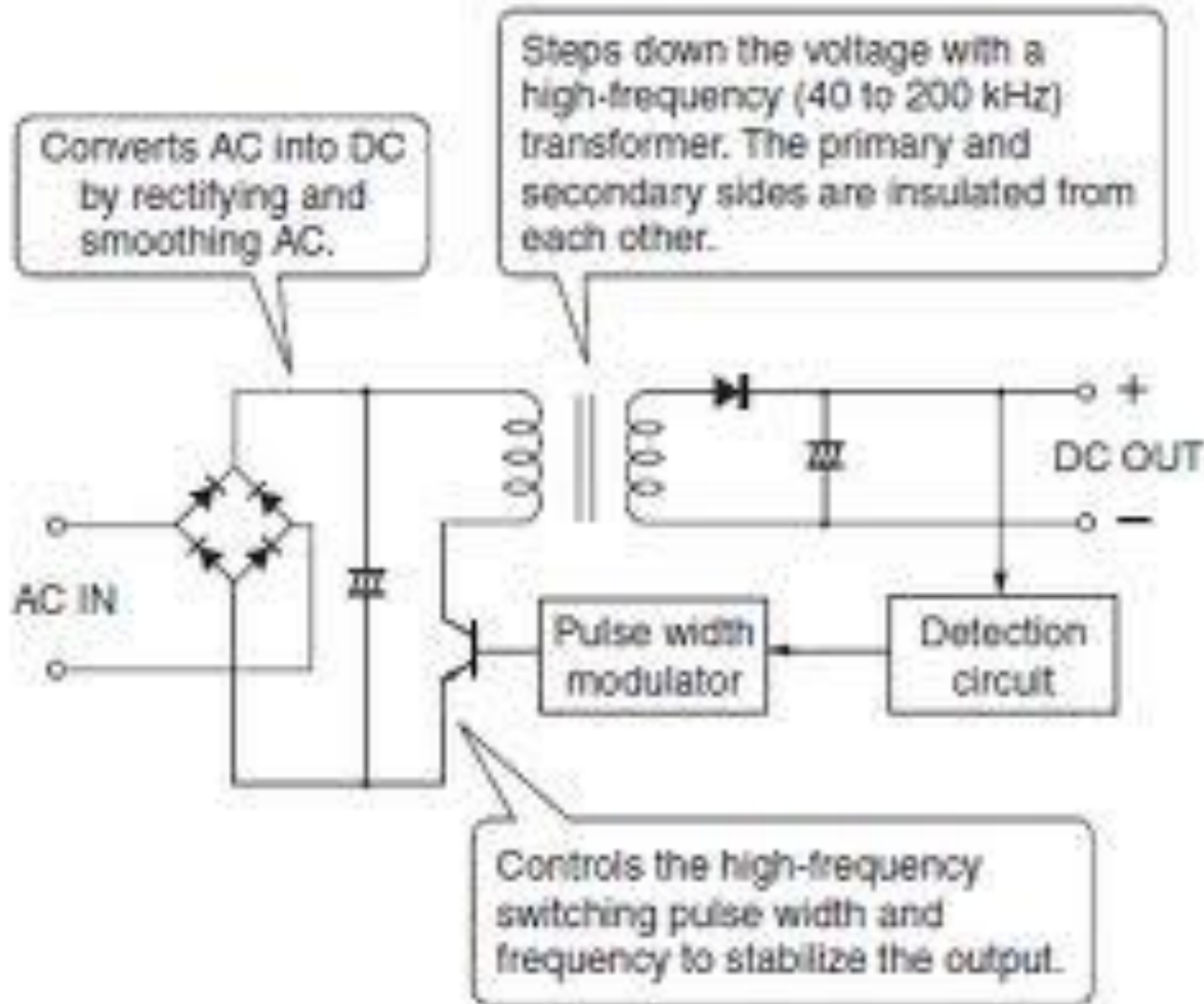

end

